

1.Что такое информация? Варианты определения данного понятия и их классификация.

Информация – это совокупность каких-либо сведений, данных, передаваемых устно (в форме речи), письменно (в виде текста, таблиц, рисунков, чертежей, схем, условных обозначений)либо другим способом (например, с помощью звуковых или световых сигналов, электрических и нервных импульсов, перепадов давления или температуры и т.д.).

Информация — это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств. (Норберт Винер)

Информация-совокупность сведений, которые циркулируют в природе и об-ве, и в технических системах)Глушков

2.Свойства информации

- Объективность(информ. объективна, если она не зависит от методов ее фиксации и чьего либо мнения)
- Точность(определяется степенью юблзости ее близости к реальному состоянию объекта,процесса явления)
- Достоверность(информация достоверна, если она отображает истинное положение дел.)
- Полнота информ.(если ее достаточно для понимания и принятия решений)
- Актуальность (важность для настоящего времени . Только актуальная информация полезна)
- Полезность (оценивается приминительно к нуждам конкретных потребителей)
- Синтаксическая адекватность(отображает формально-структурные характеристики информации, не затрагивая ее смыслового содержания)
- Связанность(не бывает изолирована от материальных объектов, и всегда характеризуется связанностью со своим носителем)
- Осмысленность (смысл информации сохраняется независимо от формы ее представления)
- Неисчерпаемость(информация может иметь неограниченное число пользователей, использоваться неограниченное число раз и при этом оставаться неизменной)

3.Информатика как междисциплинарное научное направление: основные взгляды на содержании информатики.

Информатика-междисциплинарное научное направление, изучающее вопросы производства, хранения, накопления, передачи, обработки и использования информации

Информатика-методология работы с информацией, определяющая информационную культуру личности человека

Информатика + Автоматика=Информатика

Информатика как прикладная дисциплина занимается:

- изучением закономерностей в информационных процессах (накопление, переработка, распространение);
- созданием информационных моделей коммуникаций в различных областях человеческой деятельности;
- разработкой информационных систем и технологий в конкретных областях и выработкой рекомендаций относительно их жизненного цикла: для этапов проектирования и разработки систем, их производства, функционирования и т.д.

Главная функция информатики заключается в разработке методов и средств преобразования информации и их использовании в организации технологического процесса переработки информации.

4.Информационное общество. Признаки перехода к информационному обществу.

Информационное общество — общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы — знаний.

ПРИЗНАКИ

- Осознание обществом приоритетности информации перед другим продуктом деятельности человека.
- Объектом и результатом труда большей части населения являются не материальные ценности ,а информация
- Информация и информационные технологии являются товаром, определяющим основные экономические показатели
- У граждан нет проблем с доступом к информации
- Информатизация-оружие
- Равные возможности в доступе к информации всех слоев населения.
- Защита интеллектуальной собственности.

5.Системы счисления: определение, классификация, позиционные системы счисления и их основные понятия, сокращенная и полиномиальная запись чисел.

Система счисления - это совокупность правил и приемов записи чисел с помощью набора цифровых знаков. Количество цифр, необходимых для записи числа в системе, называют основанием системы счисления.

Классификация:

- позиционная(Традиционные k-ичные 10-чная, 2-чная;Смешанные K-Q-ичные: 2-10; нетрадиционная :факториальная, фибоначч.)
- непозиционная(аддитивные и др.)

Позиционная система счисления — значение всех цифр зависит от позиции (разряда) данной цифры в числе.

6. Перевод целых чисел из 10ой системы счисления в систему с основанием N по машинному алгоритму и методом подбор

- 1) **Машинный алгоритм-деление столбико.**
- 2) Метод подбора:
 - Подобрать число $Y = K^n$ такое, что $Y \leq X < K^{n+1}$ и выписать его.
 - Найти разность $D = X - Y$.
 - Проверить: если $D = 0$, перевод окончен. Иначе перейти к пункту а, считая $X = D$
 - Подсчитать количество одинаковых Y и записать эту цифру в соответствующую позицию п.

Пример перевода числа 17_{10} в число с основанием 3.

$K=3$ (равно основанию, в которое хотим перевести число)

n-позиция числа

$$1. K^n \leq 17 \leq K^{n+1}$$

$$2. 3^2 \leq 17 \leq 3^3$$

$$D = 17 - 9 = 8$$

$$X = 8$$

$$3. 3^1 \leq 8 \leq 3^2$$

$$D = 8 - 3 = 5$$

$$X = 5$$

$$4. 3^1 \leq 5 \leq 3^2$$

$$D = 5 - 3 = 2$$

$$X = 2$$

$$5. 3^0 \leq 2 \leq 3^1$$

$$D = 2 - 1 = 1$$

$$X = 1$$

$$6. 3^0 \leq 1 \leq 3^1$$

$$D = 1 - 1 = 0$$

7. Теперь смотрим на п, которые были в левом столбце: 2,1,1,0,0. Считаем кол-во одинаковых п, это число

записываем в соответствующую

$$\text{позицию: } \frac{2 \ 1 \ 0}{1 \ 2 \ 2}$$

$$17_{10} = 122_3$$

7.Перевод вещественных чисел из 10ой системы счисления в систему с основанием N по машинному алгоритму.

- Способ перевода дробной части числа Дробную часть числа умножаем на систему счисления, в которую хотим перевести. От полученного числа отделяем целую часть, и записываем в позицию, начиная с -1.

Пример перевода 0.714₁₀

$$0.714 * 2 = 1.428$$

$$0.428 * 2 = 0.856$$

$$0.856 * 2 = 1.712$$

$$0.712 * 2 = 1.424$$

$$0.424 * 2 = 0.848$$

$$0.848 * 2 = 1.696$$

$$0.696 * 2 = 1.392$$

$$0.392 * 2 = 0.784$$

$$0.784 * 2 = 1.568$$

$$0.568 * 2 = 1.136$$

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	0	1	1	0	1	1	0	1	1

$$0.714_{10} = 0.1011011011_2$$

8.Перевод вещественных чисел из системы с основанием N в десятичную.

- Для перевода можно воспользоваться следующей формулой $A = a_n * N^n + a_{n-1} * N^{n-1} + \dots + a_0 * N^0 + a_{-1} * N^{-1} + \dots + a_{-m} * N^{-m}$ где А –исходное число, n-кол-во разрядов целой части, m-кол-во разрядов дробной части

9. Определение количества разрядов, обеспечивающих достаточную точность, при переводе вещественного числа из десятичной системы в систему с основанием N.

Для расчета достаточного количества разрядов после запятой пользуются следующим правилом: Если единица младшего разряда числа X, заданного в р-ичной СС, есть P^{-m} , то в его K-ой записи следует сохранить L разрядов после запятой, где L удовлетворяет условию:

$$K^{-L} > \frac{P^{-m}}{2} > K^{-(L+1)}$$

Пример расчета достаточного кол-ва разрядов для числа 0.714_{10} в 2-чную систему счисления

$$p = 10^{-3}$$

$$2^{-L} > \frac{0.001}{2} > 2^{-(L+1)}$$

$$-L = \log_2 0.0005$$

$$L < 10.96$$

$$L = 10$$

$$2^{-10} > 0.0005 > 2^{-(10+1)} = 0.00048$$

Следует сохранить 10 разрядов после запятой

10. Перевод чисел из системы с основанием N в систему с основанием M, где $M = N^K$ и наоборот.

Из СС с основанием N в СС с основанием M:

В записи числа с основанием N нужно выделять группы разрядов размером K и переводить каждую группу в соответствующую цифру M-ой системы. При переводе дробной части группы выделяются, начиная со старших членов. Недостающие разряды в группах заполняются нулями.

Каждая цифра числа записывается в системе с основанием M как число из K разрядов в системе с основанием N.

Пример

$$10111011_2 = X_8$$

$$8 = 2^3$$

Выделяем в числе группы по 3, начиная справа: 010 111 011. Каждую из групп переводим:

$$010_2 = 2_8$$

$$111_2 = 7_8$$

$$011_2 = 3_8$$

$$10111011_2 = 273_8$$

0010 1111 0001 (1111 не существует)
 – 0110
 0010 1001 0001 (291₁₀)

11. Арифметические действия в позиционных системах счисления: сложение, вычитание, умножение, деление (на примере двоичной системы).

Сложение/вычитание выполняются поразрядно. В случае переполнения разряда занимает следующий разряд (и наоборот).

+1100101
 11
 1101000
 ..1100101
 11
 1100010

Если у числа есть дробная часть, сложение/вычитание начинается с дробной части.

Если при вычитании уменьшаемое меньше вычитаемого, то результат будет отрицательным.

В этом случае можно из вычитаемого вычесть уменьшаемое и добавить минус.

.1011
 101
 110

Умножение также происходит поразрядно, как и умножение десятичных чисел:

1100101
 101
 + 1100101
 1100101
 111111001

Умножение числа с дробной частью происходит с дробной части по правилам умножения.

Запятая ставится по правилам умножения.

101,011
 10,110
 101,011
 101,011
 101,011
 1110,110010

Деление происходит как и в десятичных числах.

1100100101
 101 |10100
 101
 101
 0

Деление меньшего числа на большее. К делимому справа приписываем 0, если получившееся число делится на делитель-делим, если нет, то продолжаем справа добавлять 0, а в ответ также ставим 0:

10110100
 |0, 01
 10100
 10100
 0

Деление с дробными числами.

1100,1101
 101 |10,1
 101
 101
 0

12. Двоично-десятичная система: определение, достоинства и недостатки, правила выполнения сложения и вычитания.

Форма записи рациональных чисел, когда каждый десятичный разряд числа записывается в виде его четырёхбитного двоичного кода.

Используется в калькуляторах, цифровых часах.

Преимущества: легкий ввод-вывод числовой информации

Недостатки: (повышенный расход памяти; осложнены арифметические операции)

Сложение:

467₁₀ + 758₁₀ = 1011 1111 1111 (чисел в 2-10 нет)
 => + 6 0110 0110 0110

0001 0010 0010 0101₂₋₁₀ (1225₁₀)

Вычитание:

758₁₀ – 467₁₀ =
 0111 0101 1000 - 0100 0101 0111 =

13. Прямой, обратный, дополнительный коды, модифицированные коды: определение, назначение, правила перевода, достоинства и недостатки.

Прямой код - предназначен для отображения целых и дробных чисел со знаком.

Сначала ставится знаковый разряд (0 пол., 1 отр). На бумаге знаковый разряд отделяется точкой. Затем записывается само число.

Например,
 0.1011,1_{2ПР} = 11,5₁₀;
 1.1011,1_{2ПР} = -11,5₁₀

Преимущества

1. Получить прямой код числа достаточно просто.
2. коды положительных чисел относительно беззнакового кодирования остаются неизменными.
3. Кол-во положительных чисел равно кол-ву отр.

Недостатки:

1.Выполнение арифметических операций с отрицательными числами требует усложнения архитектуры центрального процессора (например, для вычитания невозможно использовать сумматор, необходима отдельная схема для этого).

2.Существуют два нуля: +0 (100...000) и -0 (000...000), из-за чего усложняется ариф. Сравн)

Обратный код -положительные числа в обратном коде выглядят так же, как и в прямом, отрицательные формируются следующим образом: ставится знаковый разряд (1), а затем записывается положительное число с инвертированными цифрами (0 → 1, 1 → 0). (1010_{2ОБР} = 10₁₀; 1.0101_{2ОБР} = -10₁₀.)

N-битное число в обратном коде содержит N-1 значащих разрядов и 1 знаковый!

Дополнительный код- применяется для представления целых и дробных чисел со знаком. Положительные числа выглядят так же, как и в прямом коде

В знаковый разряд отрицательных чисел ставится единица, далее берется число в обратном коде, и к младшему разряду арифметическим образом прибавляется единица.

-14₁₀ = 1.0010_{2доп} -8₁₀ = 1.1000_{2доп}
 Альтернативный способ перевода. Нужно переписать все биты исходного числа **справа налево** до первой единицы, **включая ее**.

Остальные биты инвертировать. Поставить знаковый разряд.

Преимущества

1.Возможность заменить арифметическую операцию вычитания операцией сложения и сделать операции сложения одинаковыми для знаковых и беззнаковых типов данных,

Недостатки:

- 1.Ряд положительных и отрицательных чисел несимметричен.
- 2.В отличие от сложения, числа в дополнительном коде нельзя сравнивать как беззнаковые, или вычитать без расширения разрядности.

Модифицированный код -для придания однозначности записи числа могут использоваться **модифицированный обратный и дополнительный код**. В модифицированных кодах используются два знаковых разряда:

- 00 – положительное число
 - 11 – отрицательное число
 - 01 – положительное число с переполнением
 - 10 отрицательное число с переполнением
- Правила вычислений в модифицированных кодах такие же.

14. Понятие разрядной сетки. Понятие переполнения. Понятие машинного нуля.

Разрядная сетка – это множество двоичных разрядов, выделяемых в памяти для изображения чисел. Величина разрядной сетки зависит от

разрядности процессора. От того, как именно она используется, зависят диапазон и точность представления чисел. При выполнении арифметических операций возможны случаи, когда результат не помещается в разрядную сетку.

Если число вышло за пределы РС слева, говорят о переполнении разрядной сетки.

15. Сложение и вычитание в обратном и дополнительном коде. Переполнение и его устранение.

• **Обратный код**

	Прямой	Обратный
67	0.1000011	0.1000011
78	0.1001110	0.1001110
-67	1.1000011	1.0111100
-78	1.1001110	1.0110001

1) 67+78:
 0,1000011 В данном случае переполнение является

0,1001110 признаком выхода числа из разрядной 1,0010001 сетки, так что запятую следует перенести на разряд влево. Ответ будет выглядеть

0,10010001

2) -67+78:

1.0111100 Произошло переполнение, 1 слева 0,1001110

10,0001010

прибавляем к числу.

0,0001010
 1
 0,0001011

3) 67-78:

0.1000011

1.0110001 Ответ можно перевести в прямой код:

1.1110100 1,0001011 = -11₁₀

4) -67-78:

1.0111100 Произошло переполнение. 1

прибавляем

1.0110001 к числу

10.1101101 1.1101101 Если складываются 2 отр.

1, то при переполнении в 1.1101110 знаком остается 1

• **Дополнительный код**

	Обратный	Дополнит.
67	0.1000011	0.1000011
78	0.1001110	0.1001110
-67	1.0111100	1.0111101
-78	1.0110001	1.0110010

1) 67+78:

0.1000011
 0.1001110
 1.0010001

В данном случае переполнение является признаком выхода числа из разрядной сетки, так что запятую следует перенести на разряд влево. Ответ будет выглядеть

0,10010001

2) -67+78:

1.0111101
 0.1001110
 10.0001011

Перенос игнорируется (если разные знаки).

3) 67-78:

0.1000011
 1.0110010
 1.1110101

Чтобы перевести число в прямой код, нужно отнять 1, потом инвертировать.

4) -67-78

1.0111101
 1.0110010
 10.1101111

Переполнение является признаком выхода числа из разрядной сетки, так что запятую следует перенести на разряд влево. 1.01101111

*если перед запятой получается 11

(например, -8-6)

1.1000

1.0101

11.0010, то первая 1 игнорируется, за исключение случая, когда после запятой все 0, тогда это указывается на переполнение и надо осуществить сдвиг влево (например, -60-68=-128

1.1000100

1.0111100

16. Код со смещением: определение, назначение, правила выполнения сложения и вычитания. Позволяет сдвинуть числовую шкалу, содержащую отрицательные, так и положительные числа, полностью в область положительных чисел.

Если n – доступное количество разрядов, то 2^{n-1} – максимальное число в смещенном коде, записываемое как 1.1;

$1 - 2^{n-1}$ – минимальное число в смещенном коде, записываемое как 0.0;

$2^{n-1} - 1$ – величина смещения;

При выполнении арифметических операций необходимо учитывать смещение. Чтобы получить в конце верный результат, смещение необходимо вычесть.

17. Представление чисел с фиксированной точкой: варианты фиксации точки для чисел со знаком и без, диапазоны представления чисел. Целочисленные типы данных.

Варианты фиксации точки:

Справа от младшего разряда

Где-то в середине сетки

Слева от старшего разряда

• Числа с точкой справа от младшего разряда могут быть

Без знака (только положительные)

n разрядов в сетке

Диапазон: $0..1-2^{-n}$

Со знаком 1 разряд занимает знак, остается $n-1$

Диапазон: $0 \leq |x| \leq 1 - 2^{-(n-1)}$

• **Фиксированная в середине**

Без знака

Диапазон $0..2^k - 2^{-m}$

Со знаком

Диапазон $0 \leq |x| \leq 2^k - 2^{-m}$

• **Фиксированная в слева**

Без знака

Диапазон $0..1 - 2^{-n}$ n разрядов

Со знаком

Диапазон $0 \leq |x| \leq 1 - 2^{-(n-1)}$ n разрядов

• **Целочисленные типы:**

Беззнаковые целые Целые со знаком

18. Представление чисел с плавающей точкой.

Общая идея. Диапазон представления чисел.

Понятие нормализованного и ненормализованного числа.

Форма представления вещественных чисел, в которой число хранится в форме мантиссы и показателя степени.

• Представление числа

$A = \pm M * b^p$ A -исходное число, M -мантисса, b -основание СС, p -экспонента (порядок)

• Диапазон чисел зависит от количества бит, отведённых для представления мантиссы и показателя

1) Число половинной точности:

Размер: 2 байта/16 бит

Бит в мантиссе 11

Бит в экспоненте 4

Бит на знак 1

2) Число одинарной точности:

Размер: 4 байта/32 бита

Бит в мантиссе 23

Бит в экспоненте 8

Бит на знак 1

3) Число двойной точности

Размер: 8 байт/64 бита

Бит в мантиссе 52

Бит в экспоненте 11

Бит на знак 1

• Нормализованное число-число, у которого после запятой идет значащая цифра, то есть

в формуле $A = \pm M * b^p$ M удовлетворяет условию $\frac{1}{n} \leq |M| < 1$;

Пример:

$111.011 * 2^{10} = 0.111011 * 2^{101}$

$0.010 * 2^{100} = 0.10 * 2^{10}$

Ненормализованное число не удовлетворяет условию нормализованного.

19. Правила выполнения арифметических операций для чисел с плавающей точкой. Примеры.

• **Сложение и вычитание:** сначала производится выравнивание порядков (меньший по модулю порядок числа увеличивается до величины большего, а мантисса уменьшается в такое же количество порядков), а затем происходит сложение и вычитание мантиссы.

Пример

$0.1 * 2^5$ и $0.1 * 2^3$

$+ 0.100 * 2^5$

$0.001 * 2^5$ – выравнивание порядка

$0.101 * 2^5$

$0.100 * 2^5$

$0.001 * 2^5$

$0.011 * 2^5$ – нормализация $0.11 * 2^4$

• **Умножение:** порядки складываются, мантиссы перемножаются.

$0.1 * 2^5$

$0.1 * 2^3$

$0.01 * 2^8$ – нормализация $0.1 * 2^7$

• **Деление:** из порядка делимого вычитается порядок делителя, а мантисса делится на мантиссу делителя.

$0.1 * 2^5$

$0.1 * 2^3$

$1 * 2^2$ – нормализация $0.1 * 2^3$

В конце арифметических действий производится нормализация результата.

20. Представление чисел с плавающей точкой в соответствии со стандартом IEEE754: общие правила представления мантиссы, общие правила представления порядка.

• **Представление мантиссы**

В записи числа используется нормализованная мантисса. Стандарт определяет мантиссу следующим образом: она состоит из неяного бита, который всегда равен 1, двоичной точки и остальных разрядов. Получается, что мантисса охватывает диапазон чисел [1, 2). Мантисса представляется в прямом коде.


• **Представление порядка**

Порядок числа записывается в смещенном коде, т.е., к нему прибавляется фиксированное число, чтобы порядок был всегда неотрицательным. Это упрощает выполнения операций над порядками, избавляет от знакового разряда порядка. Истинный порядок может быть как положительным, так и отрицательным. Все доступные разряды порядка разделяются поровну между его положительными и отрицательными значениями. При выполнении арифметических операций процессор учитывает сдвиг.

Одна комбинация резервируется для специальных нужд.

Сдвиг порядка определяется по формуле $2^{n-1}-1$, где n -порядок (экспонента)

 21. Представление чисел с плавающей точкой в соответствии со стандартом IEEE754: формат половинной точности.




Всего разрядов 16

Порядок 5 бит

Сдвиг порядка $2^{5-1}-1=15$

 22. Представление чисел с плавающей точкой в соответствии со стандартом IEEE754: формат одинарной точности.



Всего разрядов 32

Порядок 8 бит

Сдвиг порядка $2^{8-1}-1=127$

23. Алгоритмы перевода чисел из 10ой системы в форматы стандарта IEEE754 и наоборот.

1. Перевести число из К-ичной системы счисления в двоичную (прямой код)
2. Представить двоичной число в нормализованной форме
3. Рассчитать смещенный порядок числа: $(n + m)_2$, где m – смещение, зависящее от формата хранения.
4. Разместить знак, порядок и мантиссу в соответствующие разряды сетки.
5. Разбить полученное число на тетрады и записать полученные двоичные разряды в виде числа в 16-ичной системе.

24. Базовые устройства схемотехники: понятие комбинационной схемы и цифрового автомата, классификация комбинационных схем и простых цифровых автоматов.

Комбинационные схемы — это устройства без памяти, принимающие на вход и возвращающие на выходе информационные сигналы в соответствии с их задачей и внутренним устройством. Набор выходных сигналов однозначно определяется набором входных.

Цифровой автомат – это логическое устройство, осуществляющее хранение, обработку и получение информации в соответствии с некоторым алгоритмом.

Среди комбинационных схем выделяют:

- Элементы И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, ИСКЛ-ИЛИ
- Мультиплексоры и демультиплексоры
- Шифраторы
- и дешифраторы
- Компараторы
- Комбинационные сумматоры

Простые цифровые автоматы:

- Триггеры
- Счетчики
- Регистры

25. Основы алгебры логики: логическая переменная и логическая функция, способы задания логической функции.

Логическая переменная – это переменная, способная хранить значение из множества: ложь, истина.

Логическая функция – это функция от набора логических переменных, возвращающая значения на множестве {истина, ложь}.

Способы задания логических функций:

- Словесный – простое описание функции словами («возвращает Истину, когда две из трех истинны»)
- Табличный – для каждого набора входных переменных указывается значение функции
- Аналитический – функция задается логическим выражением
- Векторный – для каждого набора входных переменных в ряд записываются значения функции.

- Графический – изображается циклограмма (временная диаграмма). При этом предполагается, что наборы значений подаются на вход устройства в порядке, задаваемом таблицей истинности.
- Схемотехнический – задается комбинационная схема (как в Логисиме), которая реализует эту функцию

26. Логические функции от двух переменных: названия, таблицы истинности, УГО.

x	x	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Заметим, что уникальных функций всего 8. Каждой соответствует инверсированная пара, иными словами:

$$f_i = \overline{f_{15-i}}, i \in [0,15].$$

$F_1(x_1, x_2)$ – конъюнкция

Элементарная логическая функция (логическое произведение, И). Конъюнкция истинна тогда и только тогда, когда все ее аргументы истинны.

$F_7(x_1, x_2)$ – дизъюнкция

Элементарная логическая функция (логическое сложение, ИЛИ). Дизъюнкция истинна, если хотя бы один ее аргумент истинен.

$F_6(x_1, x_2)$ – строгая дизъюнкция

Сложение по модулю 2, исключающее ИЛИ. Обозначение: \oplus .

$F_8(x_1, x_2)$ – Элемент Вебба (стрелка Пирса)

Реализует функцию ИЛИ-НЕ. Является базисным элементом, т.е. только через ИЛИ-НЕ можно реализовать любую логическую функцию. Возвращает истину, когда все аргументы ложны. Обозначение: \uparrow .

$F_{14}(x_1, x_2)$ – Функция штрих Шеффера

Реализует функцию И-НЕ. Является базисным элементом, т.е. только через И-НЕ можно реализовать любую функцию. Обозначение: \downarrow .

Прочие функции от двух переменных

- F_{13} – импликация ($x_1 \rightarrow x_2$)
- F_2 – отрицание импликации
- F_{11} – обратная импликация ($x_2 \rightarrow x_1$)
- F_4 – отрицание обратной импликации
- F_{12} – отрицание первого аргумента
- F_9 – отрицание M2
- F_{12} – отрицание второго аргумента

27. Основные понятия алгебры логики: конъюнкт, дизъюнкт, совершенный конъюнкт, совершенный дизъюнкт, минтерм, макстерм, дизъюнктивная форма, конъюнктивная форма.

Конъюнкт – конъюнкция некоторых переменных или их отрицаний.

Дизъюнкт – дизъюнкция некоторых переменных или их отрицаний.

Если конъюнкт (дизъюнкт) состоит из всех переменных функции или их отрицаний, где каждая переменная участвует лишь единожды, то такой конъюнкт (дизъюнкт) называется совершенным.

Минтерм – это логическая функция, принимающая значение истина только на одном наборе значений своих аргументов. Формальная запись минтерма – это конъюнкция всех аргументов функции, взятых с отрицанием или без него. Среди множества функций от K переменных есть 2^K минтермов. Минтерм – это совершенный конъюнкт.

Макстер – это логическая функция, принимающая значение ложь только на одном наборе значений своих аргументов. Формальная запись макстерама – это дизъюнкция всех аргументов функции, взятых с отрицанием или без него. Среди множества функций от K переменных есть 2^K макстермов. **Макстерм** – это совершенный дизъюнкт.

Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) – дизъюнкция конечного числа конъюнктов.

Конъюнктивная нормальная форма (КНФ) – конъюнкция конечного числа дизъюнктов

28. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма, совершенная конъюнктивная нормальная форма. Определение. Методы построения.

Совершенная ДНФ (СДНФ) – дизъюнкция совершенных конъюнктов (т.е. минтермов). Любая логическая функция, не являющаяся логическим нулем, имеет только одну СДНФ.

Совершенная КНФ (СКНФ) – конъюнкция совершенных дизъюнктов (т.е. макстермов). Любая логическая функция, не являющаяся логической единицей, имеет только одну СКНФ.

Построение СДНФ по таблице истинности

Выписать совершенные конъюнкции и связать их через дизъюнкцию.

Построение СКНФ по таблице истинности

Выписать совершенные дизъюнкции и связать их через конъюнкцию.

29. Основные логические законы и правила преобразования логических формул.

Коммутативный Ассоциативный

$$XY = YX, \quad X(YZ) = (XY)Z, \\ X + Y = Y + X, \quad X + (Y + Z) = (X + Y) + Z$$

Дистрибутивный Закон двойного отрицания

$$X(Y + Z) = XY + XZ, \quad \overline{\overline{X}} = X, \\ X + YZ = (X + Y)(X + Z)$$

Закон идемпотентности Правило склеивания

$$XX = X, \quad (X + Y)(X + \overline{Y}) = X \\ X + X = X, \quad XY + X\overline{Y} = X,$$

Правило свертки Правило поглощения

$$X(\overline{X} + Y) = XY, \quad X(X + Y) = X \\ X + \overline{X}Y = X + Y, \quad X + XY = X$$

Законы де Моргана

$$\overline{XY} = \overline{X}\overline{Y} = \overline{X} + \overline{Y}, \quad \overline{\overline{X}} = X, \\ X \uparrow Y = \overline{X + Y} = \overline{X}\overline{Y} = X + \overline{Y}$$

Правило раскрытия импликации

$$X \rightarrow Y = \overline{X} + Y$$

Правила раскрытия эквивалентности

$$X \equiv Y = (X \rightarrow Y)(Y \rightarrow X), \\ X \equiv Y = XY + \overline{X}\overline{Y}$$

Правило раскрытия строгой дизъюнкции

$$XY = \overline{X}\overline{Y} + X\overline{Y}$$

30. Минимизация логических функций: цель минимизации, понятие МДНФ и МКНФ, минимизация методом эквивалентных логических преобразований.

Задача минимизации логической функции заключается в том, чтобы найти наиболее компактное ее представление в виде нормальной формы минимальной сложности – **минимальной дизъюнктивной нормальной формы (МДНФ)** или **минимальной конъюнктивной нормальной формы (МКНФ)**.

Минимальная дизъюнктивная нормальная форма – это дизъюнкция минимального числа конъюнкций переменных, взятых с отрицанием или без.

Минимальная конъюнктивная нормальная форма – это конъюнкция минимального числа дизъюнкций переменных, взятых с отрицанием или без.

Метод эквивалентных логических преобразований заключается в упрощении аналитической формы записи логической

функции с помощью законов логики. Например, найдем МДНФ, имея СДНФ некоторой функции:

$$F_{A,B,C,СДНФ} = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC \\ = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} \\ = B(\overline{A}C + A)\overline{C} + AB\overline{C} \\ = B(A + C)\overline{C} + AB\overline{C} \\ = AB + BC + A\overline{B}C \\ = AB + C(B + A\overline{B}) \\ = AB + C(A + B) \\ = AB + AC + BC$$

31. Минимизация логических функций методом диаграмм Вейча: идея метода, понятие интервала логической функции, формы интервалов, правила выделения интервалов, правила построения диаграммы с целью получения МДНФ функции от 3-х переменных, алгоритм минимизации.

Графический способ минимизации логических функций. Работает на основе операций склеивания и поглощения. Представляет собой особым образом переупорядоченную таблицу истинности. В диаграмме Вейча ячейки таблицы истинности сгруппированы таким образом, что переход из одной ячейки в другую по вертикали или горизонтали связан с изменением значения только одной переменной. В результате этого наборы, между которыми возможно склеивание, получаются сгруппированными вместе и их легко заметить. Метод Вейча подходит для минимизации функций до 7 переменных. При большем количестве теряются достоинства метода.

Интервал логической функции от K переменных – это такое множество наборов значений переменных, что:

- Значение функции на этом множестве постоянно; **Мощность (величина, размер интервала)** этого множества равна $2^N, N \leq K$;
- N является количеством переменных, которые упрощаются на этом множестве, а оставшихся (K – N) переменных достаточно для описания логической функции на данном множестве;
- Если N > 0, то каждый следующий набор отличается от предыдущего значением только одной переменной.

Правила выделения интервалов:

- Необходимо стараться выделить максимально большие интервалы;
- Каждый новый интервал должен содержать хотя бы одно значение, принадлежащее только ему;
- Необходимо выделить минимально возможное количество интервалов.

Диаграмма МДНФ для 3 переменных:

		y		\overline{y}	
x	\overline{x}	$f(110)$	$f(111)$	$f(101)$	$f(100)$
		$f(010)$	$f(011)$	$f(001)$	$f(000)$
		\overline{z}	z	\overline{z}	z

Алгоритм минимизации:

- Нарисовать исходную таблицу диаграммы и сделать ее разметку в зависимости от количества переменных функции.
- Заполнить таблицу значениями функции с учетом цели минимизации (удобно выписывать только 1 для МДНФ и только 0 для МКНФ).
- Выделить контурами интервалы из единиц (МДНФ) или нулей (МКНФ), соблюдая описанные выше правила.
- Выписать формулу МДНФ (МКНФ), для чего:

- a. Для каждого интервала выписать конъюнкт (дизъюнкт), в который будут входить только те переменные или их отрицания, которые сохраняют свое значение на интервале. Остальные переменные упрощаются.
- b. Соединить выписанные конъюнкты (дизъюнкты) через дизъюнкцию (конъюнкцию).

32. с целью получения МДНФ функции от 4-х переменных, алгоритм минимизации.

То же, что вопрос 31, кроме таблицы:

	b		\bar{b}		
a	f(1100)	f(1101)	f(1001)	f(1000)	\bar{c}
	f(1110)	f(1111)	f(1011)	f(1010)	c
\bar{a}	f(0110)	f(0111)	f(0011)	f(0010)	\bar{c}
	f(0100)	f(0101)	f(0001)	f(0000)	c
	\bar{d}	d	\bar{d}	d	

33. МКНФ функции от 3-х переменных, алгоритм минимизации.

То же, что вопрос 31, кроме таблицы:

	y		\bar{y}	
x	f(001)	f(000)	f(010)	f(001)
\bar{x}	f(101)	f(100)	f(110)	f(111)
	\bar{z}	z	\bar{z}	z

34. МКНФ функции от 4-х переменных, алгоритм минимизации.

То же, что вопрос 31, кроме таблицы:

	b		\bar{b}		
a	f(0011)	f(0010)	f(0110)	f(0111)	\bar{c}
	f(0001)	f(0000)	f(0100)	f(0101)	c
\bar{a}	f(1001)	f(1000)	f(1100)	f(1101)	\bar{c}
	f(1011)	f(1010)	f(1110)	f(1111)	c
	\bar{d}	d	\bar{d}	d	

35. Минимизация частично определенных функций при помощи диаграмм Вейча.

В некоторых задачах нам известно, что определенные входные комбинации никогда не возникнут. В таком случае неопределенные значения интерпретируются так, как удобно. Для МДНФ все неопределенности считаем равными 1, для МКНФ – 0. При этом не ставим себе целью покрыть интервалами неопределенные значения, используем их только для поиска больших интервалов единиц (нулей).

36. Приведение минимизированной логической функции к базису «ИЛИ-НЕ».

(МДНФ к базису ИЛИ-НЕ)

$$F_{\text{МДНФ}} = a\bar{c} + b\bar{c}\bar{d} + bcd + \bar{a}bc + \bar{a}bd =$$

$$\overline{\overline{a + c + \bar{b} + c + d + \bar{b} + \bar{c} + \bar{d} + a + b + \bar{c}}}$$

$$\overline{a + b + \bar{d}}$$

(МКНФ к базису ИЛИ-НЕ)

$$F_{\text{МКНФ}} = (\bar{a} + b + \bar{c})(\bar{b} + \bar{c} + d)(a + b + c + d)$$

$$(a + \bar{b} + c + \bar{d}) = \overline{(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})} + \overline{(\bar{b} + \bar{c} + d)}$$

$$\overline{(\bar{a} + \bar{b} + c + \bar{d})} + \overline{(a + \bar{b} + c + \bar{d})}$$

37. Приведение минимизированной логической функции к базису «И-НЕ».

(МДНФ к базису И-НЕ)

$$F_{\text{МДНФ}} = a\bar{c} + b\bar{c}\bar{d} + bcd + \bar{a}bc + \bar{a}bd =$$

$$= \overline{a\bar{c} * b\bar{c}\bar{d} * bcd * \bar{a}bc * \bar{a}bd}$$

(МКНФ к базису И-НЕ)


$$F_{\text{МКНФ}} = (\bar{a} + b + \bar{c})(\bar{b} + \bar{c} + d)(a + b + c + d)$$

$$(a + \bar{a} + c + \bar{d}) = \overline{abc * bcd * \bar{a}bcd * \bar{a}bcd}$$

38. Дешифраторы: определение, УГО, области применения, функциональная схема на примере дешифратора 2-4.


Дешифратор – комбинационная схема, обладающая адресными входами, одним разрешающим входом и 2^n выходами. На адресные входы подается двоичное число, которое в своем десятичном представлении задает номер выхода, на котором формируется значащий сигнал. Предназначена для преобразования n-разрядного двоичного кода в унитарный двоичный код разрядности 2^n . В унитарном коде только один разряд из множества может принимать значение 1 (или 0). Это означает, что двоичное число (в своем десятичном представлении) задает номер того выхода, на котором появится 1 (или 0, если выходы инверсные).

УГО-Условное графическое обозначение

 

Области применения:

- В составе схем управления другими

 

устройствами для последовательной подачи разрешающих сигналов;

- В составе схем преобразователей кодов;
- Для реализации логических функций.


Функциональная схема на примере дешифратора 2-4

Пусть дешифратор имеет n входов. На выходах формируется код, разрядность которого меньше или равна 2^n

39. Реализация логических функций на дешифраторах достаточной разрядности.

Дешифратор называется полным, если число выходов равно максимальной возможной разрядности выходного слова (2^n).

Реализация при помощи дешифраторов 4-16

 

40. Реализация логических функций на дешифраторах меньшей разрядности, чем количество переменных.

Дешифратор называется неполным, если часть входных разрядов не используется (то есть число выходов меньше 2^n).

Реализация при помощи дешифраторов 2-4




41. Мультиплексоры: определение, УГО, области применения, функциональная схема мультиплексора на примере мультиплексора 4-1.

Определение

Мультиплексор – комбинационная схема, у которой имеется 2^n информационных входов, n адресных входов, может присутствовать разрешающий вход и имеется 1 выход. Представляет собой управляемый переключатель, т.е. осуществляет подключение одного из информационных входов к единственному выходу под управлением адресных и разрешающего кодов. Сигнал на разрешающем коде управляет мультиплексором в целом: либо разрешает прохождение сигналов на выход, либо нет (в этом случае на выходе обычно 0).

УГО мультиплексора

 


Области применения

- «Ленивая» реализация логических функций, когда минимизацией можно пренебречь. Удобно для разработчика, но приводит к дополнительным затратам.
- В качестве коммутатора n к 1:
 - Для преобразования параллельного входа в последовательный;
 - Для поочередного подключения многих источников информации к одному потребителю.

Функциональная схема мультиплексора на примере мультиплексора 4-1. В основе мультиплексора лежит дешифратор.

В основе мультиплексора лежит дешифратор

 

42. Реализация логических функций на мультиплексорах достаточной разрядности.

Когда в наличии есть мультиплексоры подходящей разрядности

Реализация логических функций на мультиплексорах
1. Когда в наличии есть мультиплексоры подходящей разрядности.

A	B	C	D	F(A,B,C,D)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

УГО демultipлексора

ГОСТ Demuxer (DMX)

Logisim (DMX 16-1)

В зависимости от реализации входы и выходы могут быть как прямыми, так и инверсными

Области применения

В качестве коммутатора 1 к n (для поочередного подключения одного источника информации ко многим потребителям);
 Для реализации логических функций (получается реализация на дешифраторах)

Функциональная схема демultipлексора на примере демultipлексора 1-4.

В виде самостоятельной схемы не выпускается, реализуется на базе дешифратора!

Таблица истинности простого полного шифратора 8-3


X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	Y0	Y1	Y2
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1



 43. Реализация логических функций на мультиплексорах меньшей разрядности, чем количество переменных.

Когда в наличии есть мультиплексоры меньшей разрядности 4-1

потребуется дополнительный мультиплексор для управления первыми 4 переменными. Всего потребуется 5 мультиплексоров. подключение многих источников к одному получателю



Предположим, что в наличии есть только мультиплексоры 2-1.

A	B	C	D	F(A,B,C,D)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

44. Демultipлексоры: определение, УГО, области применения, функциональная схема демultipлексора на примере демultipлексора 1-4.

Определение

Демultipлексор – комбинационная схема, у которой имеются: один информационный вход, n адресных входов, 2^n выходов, может присутствовать разрешающий вход. Осуществляет коммутацию единственного информационного входа к одному из выходов под управлением адресных и разрешающего входов. Сигнал на разрешающем входе управляет демultipлексором в целом: либо разрешает прохождение сигналов на выход, либо нет. В виде самостоятельной схемы не выпускаются. Реализуются на базе дешифратора.

45. Шифраторы: определение, УГО, области применения, таблица истинности и функциональная схема простого полного шифратора 4-2.

Шифратор – комбинационная схема, выполняющая обратную дешифратору функцию, имеющая: 2^n информационных входов, n выходов. Преобразует номер информационного входа, на котором сформирован значащий уровень сигнала, из десятичной системы числения в двоичную.

УГО шифратора

ГОСТ Coder (CD 8-3)

Logisim (Pri 8-3)

Области применения

Получение кодов нажатых клавиш;
 В составе преобразователей кодов.

Комбинационная схема простого полного шифратора 4-2.

$X_3 X_2 X_1 X_0$

X0	X1	X2	X3	Y0	Y1
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

46. Таблица истинности и функциональная схема приоритетного шифратора 8-3.

47. Сумматоры: определение, УГО, классификация, четвертьсумматор, полусумматор.

Определение

Сумматор- цифровое устройство, выполняющее арифметическое сложение двух чисел в том или ином коде. Если используются специальные коды, то на сумматоре можно выполнять вычитание.

УГО

Классификация

1. В зависимости от с.с. (двоичные, 2-10, десятичные, другие)
2. По количеству одновременно обрабатываемых разрядов складываемых чисел сумматоры (одноразрядные, многоразрядные)
3. По числу входов и выходов одноразрядных двоичных сумматоров (четвертьсумматоры, полусумматоры, полные одноразрядные двоичные сумматоры)
4. По способу представления и обработки складываемых чисел многоразрядные сумматоры делятся на (последоват. , парал.)
5. По возможности сохранения результата(комбинационный, накапливающий)

Четвертьсумматор



Простейший двоичный сумматор. Имеет два входа для двух одноразрядных чисел и один выход, на который формируется их сумма. Реализуется логическими элементами «исключающее ИЛИ»

Полусумматор

Это комбинационная схема, которая вырабатывает сигналы суммы и переноса при сложении двух двоичных одноразрядных чисел А и В

A	B	S	C
0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	0	1

$C=A*B$
 $S=!A*B+A*B$

  

б) сумматор паралл. д. с послед. пер

49. Сумматор последовательного действия — принцип работы, обобщенная структурная схема, достоинства и недостатки.

Сумматор последовательного действия
 Составляет из одноразрядного сумматора, выход переноса которого соединен с его же входом переноса через элемент задержки (D-триггер). Операция суммирования во всех разрядах слагаемых осуществляется с помощью одного и того же одноразрядного сумматора, но последовательно во времени, начиная с младших разрядов. Сумма накапливается постепенно. Обычно подобный сумматор используется в комбинации со сдвиговыми регистрами.
 Достоинство — минимальное оборудование.
 Недостаток — большое время работы.



48. Полный одноразрядный сумматор, многоразрядный сумматор параллельного действия с последовательным переносом.

Полный одноразрядный сумматор должен воспринимать 3 входных сигнала: 2 одноразрядных слагаемых и сигнал переноса от предыдущего разряда. В качестве результата выдает сумму и перенос в следующий разряд.


 
 


Рис. 1.32

Многоразрядный сумматор параллельного действия (аргументы подаются одновременно по всем разрядам) с последовательным переносом. Для сложения двух многоразрядных двоичных чисел на каждый разряд необходим один полный сумматор.

 50. Сумматоры с параллельным переносом — рекуррентная формула для вычисления переносов, пример схемы для 2х разрядного сумматора, достоинства и недостатки.

Сумматоры с параллельным переносом
 Чтобы уменьшить время операции сложения многоразрядных чисел можно использовать схемы параллельного переноса. При этом все сигналы переноса вычисляются непосредственно по значениям входных переменных.
 $C_i = a_i b_i + (a_i \oplus b_i) C_{i-1} = g_i + P_i C_{i-1}$





CR — специальная логическая схема, вычисляющая величину переноса.

51. Компараторы: определение, таблица истинности, выражения для вычисления отношений «равно» и «больше» на примере компаратора двухразрядных чисел.

Компаратор — электронная схема, принимающая на свои входы два аналоговых сигнала и выдающая логическую «1», если сигнал на прямом входе («+») больше, чем на инверсном входе («-»), и логический «0», если сигнал на прямом входе м еньше, чем на инверсном входе.

Входы		Выходы		
x	y	F _{A=B}	F _{A>B}	F _{A<B}
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

  

A(i+1)=B(i+1)	A(i+1)>B(i+1)	A(i+1)<B(i+1)	A(i)	B(i)	A=B	A>B	A<B
1	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	x	x	0	1	0
0	0	1	x	x	0	0	1

Признак равенства двух разрядов

$$r_i = a_i b_i + \bar{a}_i \bar{b}_i = \overline{a_i \bar{b}_i + \bar{a}_i b_i} = \overline{a_i \oplus b_i}$$

Признак равенства многих разрядов

$$R = r_{n-1} r_{n-2} \dots r_0$$

Признак «больше» для двухразрядных чисел

$$F_{A>B} = a_1 \bar{b}_1 + a_0 \bar{b}_0 r_1$$

Признак «больше» для многоразрядных чисел

$$F_{A>B} = a_{n-1} \bar{b}_{n-1} + a_{n-2} \bar{b}_{n-2} r_{n-1} + a_{n-3} \bar{b}_{n-3} r_{n-2} r_{n-1} + \dots + a_0 \bar{b}_0 r_{n-1} \dots r_1$$

52. Триггеры: определение, классификация, способы синхронизации, области применения. Сигнал синхронизации: назначение, структура.

Триггер — простейший цифровой автомат, который представляет собой элементарную ячейку памяти и может хранить 1 бит информации. Находится только в одном из двух устойчивых состояний: 0 или 1. Реализуется на базисах логических элементов: ИЛИ-НЕ, И-НЕ.

Эффект запоминания возникает благодаря наличию обратных связей м/у элементами. Классификация:

- По логическому функционированию:
 - RS, D, T, JK
- По способу записи информации:
 - Асинхронные
 - Запись информации (переключение состояния) осуществляется в момент подачи сигнала на информационные входы.
 - Синхронные
 - Запись возможна только при наличии разрешающего сигнала C (clock), т.е. сигнала синхронизации.
 - i. Со статическим управлением (стробируемые)
 - ii. С динамическим управлением (тактируемые)
- По количеству ступеней:
 - Одноступенчатые

Для записи информации используется только одна ступень. Возникают проблемы при записи и считывании информации в пределах одного такта. (Что считано? Старая или новая информация?)

- Двухступенчатые

Состоят из двух одноступенчатых, работают в противофазе, в 2 раза медленнее, но решают

вышеописанную проблему: когда первая ступень хранит старую информация, вторая может принимать новую.

Способы синхронизации:

- По уровню синхронизирующего сигнала (статические триггеры):
 - По уровню «1»
 - По уровню «0»
- По фронту (динамические триггеры):
 - По переднему фронту
 - По заднему фронту

Сигнал синхронизации – последовательность дискретных импульсов стабильной частоты.
Структура:



Вход С называется **прямым динамическим**, если переключение триггера происходит в момент прихода переднего фронта, **инверсным динамическим**, если в момент прихода заднего фронта.

Назначение сигнала синхронизации: разрешать или запрещать запись информации в синхронных триггерах.

Область применения триггеров: используются в создании более сложных устройств: регистров и счётчиков.

Ифа по этому поводу из инета: использование триггеров позволяет реализовывать устройства оперативной памяти (то есть памяти, информация в которой хранится только на время вычислений). Однако это не единственная их область применения. Триггеры широко используются для построения цифровых устройств с памятью, таких как счётчики, преобразователи последовательного кода в параллельный, последовательные порты или цифровые линии задержки, применяемые в составе цифровых фильтров.

53. Триггеры: асинхронный RS-триггер на элементах «И-НЕ» и на элементах «ИЛИ-НЕ», его таблица истинности, функциональная схема, объяснение принципа работы, УГО.


Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ

Таблица истинности:

S	R	Q_i	\overline{Q}_i	Пояснения
0	0	Q_{i-1}	\overline{Q}_{i-1}	Режим хранения информации
0	1	0	1	Сброс в 0
1	0	1	0	Установка 1
1	1	*	*	Неопределённое состояние

* - неопределённое состояние

Функциональная схема:

 


Асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

Таблица истинности

S	R	Q_i	\overline{Q}_i	Пояснения
1	1	Q_{i-1}	\overline{Q}_{i-1}	Режим хранения информации
1	0	1	0	Сброс в 0
0	1	0	1	Установка 1
0	0	*	*	Неопределённое состояние

Функциональная схема: УГО

 

Принцип работы: RS-триггер получил название по названию своих входов. Вход S (Set — установить англ.) позволяет устанавливать выход Q в единичное состояние. Вход R (Reset — сбросить англ.) позволяет сбрасывать выход Q в нулевое состояние.


Отличие RS-триггеров, построенных на базисах ИЛИ-НЕ и И-НЕ, следует из их таблиц истинности. Они зеркальны по отношению друг к другу.

54. Триггеры: синхронный RS-триггер на элементах «И-НЕ» со статическим управлением, его таблица истинности, функциональная схема, объяснение принципа работы, УГО.

Таблица истинности:

C	S	R	Q_i	\overline{Q}_i	Пояснения
0	X	X	Q_{i-1}	\overline{Q}_{i-1}	Режим хранения информации
1	0	0	Q_{i-1}	\overline{Q}_{i-1}	Режим хранения информации
1	0	1	0	1	Сброс в 0
1	1	0	1	0	Установка 1
1	1	1	*	*	Неопределённое состояние

Функциональная схема: УГО

 

Принцип работы: пока разрешающий сигнал C = 0, триггер работает в режиме хранения информации. Какие бы сигналы не приходили на информационные входы, значение триггера не меняется. При разрешающем сигнале C = 1, триггер работает аналогично асинхронному RS-триггеру на элементах ИЛИ-НЕ (таблицы истинности)


55. Триггеры: синхронный двухступенчатый RS-триггер с асинхронными входами и статическим управлением, его таблица истинности, функциональная схема, объяснение принципа работы, УГО.

Таблица истинности:


C	S	nS	R	nR	Q_i	\overline{Q}_i	Пояснения
0	X	1	X	1	Q_{i-1}	\overline{Q}_{i-1}	Режим хранения информации
0	X	0	X	1	0	1	Установка в 1 асинхронно
0	X	1	X	0	0	1	Сброс в 0 асинхронно
0	X	0	X	0	*	*	Неопределённое состояние
X	0	1	0	1	Q_{i-1}	\overline{Q}_{i-1}	Режим хранения информации
0	1	1	0	1	1	0	Установка в 1 синхронно

1	0	1	1	1	0	1	
0	0	1	1	1	0	1	Сброс в 0 синхронно
-	>	1					
0	1	1	1	1	*	*	Неопределённое состояние
-	>	1					

Функциональная схема:

 

Условное графическое обозначение (УГО):

 

*символ ТТ означает 2 ступени

Принцип работы:



Данный триггер имеет 2 режима работы: синхронный и асинхронный. Асинхронные входы изменяют значение триггера независимо от сигнала синхронизации, аналогично асинхронному RS-триггеру на элементах И-НЕ (входы nS = R, nR = S) Синхронный режим работы аналогичен синхронному статическому RS-триггеру, за исключением того, что смена значения происходит во время прихода переднего фронта на сигнал синхронизации. Способ синхронизации: по переднему фронту

56. Триггеры: синхронный RS-триггер с динамическим управлением, его таблица истинности, функциональная схема, объяснение принципа работы, УГО.

Таблица истинности:

C	nS	nR	Q_i	\overline{Q}_i	Пояснения
0	X	X	Q_{i-1}	\overline{Q}_{i-1}	Режим хранения информации
1	X	X	Q_{i-1}	\overline{Q}_{i-1}	Режим хранения информации
1->0	X	X	Q_{i-1}	\overline{Q}_{i-1}	Режим хранения информации
0->1	0	0	*	*	Неопределённое состояние
0->1	0	1	0	1	Сброс в 0
0->1	0	1	1	0	Установка в 1
0->1	1	1	Q_{i-1}	\overline{Q}_{i-1}	Режим хранения информации

Функциональная схема:

  

59. Триггеры: синхронный двухступенчатый JK-триггер с асинхронными входами предустановки, его таблица истинности, функциональная схема, объяснение принципа работы, УГО.

Таблица истинности:

C	J	n S	K	n R	Q _i	Q _i	Пояснения
0	X	1	X	1	Q _{i-1}	Q _{i-1}	Режим хранения информации
0	X	0	X	1	1	0	Установка в 1 асинхронно
0	X	1	X	0	0	1	Сброс в 0 асинхронно
0	X	0	X	0	*	*	Неопределённое состояние
X	0	1	0	1	Q _{i-1}	Q _{i-1}	Режим хранения информации
0->1	1	1	0	1	1	0	Установка в 1 синхронно
0->1	0	1	1	1	0	1	Сброс в 0 синхронно
1->0	1	1	1	1			Режим Т-триггера

C *работает по переднему фронту

C *работает по заднему фронту

Принцип работы: смена значений происходит только при поступлении переднего фронта на синхросигнал. Работает аналогично асинхронному RS-триггеру на элементах И-НЕ (идентичные таблицы истинности).


Чтобы триггер работал по заднему фронту, необходимо подключить синхровход С через инверсию, т.е. через элемент И-НЕ.

57. Триггеры: синхронный D-триггер, его таблица истинности, функциональная схема, объяснение принципа работы, УГО.

Принцип работы: триггер-задержка - хранит значение, пока C = 0. Когда C = 1, значение триггера равно значению информационного входа D

C	D	Q _i	Q _i	Пояснения
0	0	Q _{i-1}	Q _{i-1}	Режим хранения информации
0	1	Q _{i-1}	Q _{i-1}	Режим хранения информации
1	0	0	1	Сброс в 0
1	1	1	0	Установка в 1

Функциональная схема: УГО

 

Способ синхронизации: по уровню синхронизирующего сигнала 1.

58. Триггеры: синхронный Т-триггер, его таблица истинности, функциональная схема, объяснение принципа работы, УГО.

Принцип работы: триггер-счетчик - с приходом очередного счетного импульса меняет свое состояние на противоположное. В нашем случае синхровход С совпадает со счётным входом Т.

Способ синхронизации: по фронту.

C	T	Q _i	Q _i
0	0	Q _{i-1}	Q _{i-1}
0	1	Q _{i-1}	Q _{i-1}
1	0	Q _{i-1}	Q _{i-1}
1	1	Q _{i-1}	Q _{i-1}

Функциональная схема: УГО

Универсальный триггер – отличается от RS-триггера тем, что не имеет запрещенных состояний. Имеет 3 режима работы: асинхронный, синхронный и Т-триггер. Первые два аналогичны двухступенчатому синхронному RS-триггеру (J = S, K = R). При J и K одновременно равных единице JK-триггер работает как Т-триггер, меняя свое состояние на противоположное с приходом обратного фронта сигнала синхронизации.

60. Регистры: определение, выполняемые функции, классификация, виды сдвига.

- Регистр- цифровой автомат, реализованный на триггерах, основным назначением которого является прием двоичной информации, временное хранение двоичной информации и выдача информации потребителю.
- выполняемые функции:
- Параллельный прием
 - Параллельная выдача
 - Последовательный прием
 - Последовательная выдача
 - Преобразовывать последовательный код в параллельный и наоборот
 - Быстро выполнять операции умножения и деления на 2

Классификация

- Количеству разрядов
- Триггерам, на которых они реализованы
- Способу приема и выдачи данных

- Параллельные (простейшие регистры хранения)
- Последовательные (последовательный прием, последовательная выдача)
- Параллельно-последовательные (сдвиговый регистр)


виды сдвига:

- Логический (в освободившийся крайний триггер заносится 0)
- Арифметический (содержимое регистра понимается как число в дополнительном коде. При сдвиге влево справа появляется 0, при сдвиге вправо слева дублируется предыдущее значение)
- Циклический (вытесняемое из регистра значение заносится в освободившийся триггер на другом конце)

 61. Четырехразрядный параллельный регистр на D-триггерах: УГО, внутреннее устройство, выполняемые функции.


- условное гос обозначение:

Четырехразрядный параллельный регистр на D-триггерах



- внутреннее устройство:

 Четырехразрядный параллельный регистр на D-триггерах




- выполняемые функции:


Регистры сдвига могут выполнять функции хранения и преобразования информации. Они могут быть использованы для построения умножителей и делителей чисел двоичной системы числения, т. к. сдвиг двоичного числа влево на один разряд соответствует умножению его на два, а сдвиг вправо - делению на два.

62. Четырехразрядный регистр с последовательным приемом и выдачей на D-триггерах, с выбором направления сдвига: УГО, внутреннее устройство, варианты использования

- условное гос обозначение: ?

 


- варианты использования: ?

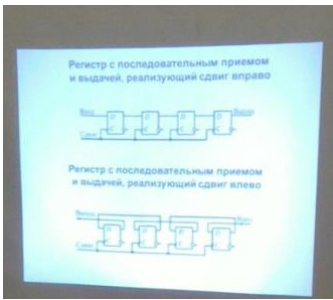

 
63. Четырехразрядный регистр с параллельно-последовательным приемом и выдачей, реализующий сдвиг вправо: УГО, внутреннее устройство, варианты использования.

- условное гос обозначение:?
- внутреннее устройство:



64. Универсальный сдвиговый регистр: УГО, внутреннее устройство (на примере одного разряда), варианты использования.

- условное гос обозначение:

 

- внутреннее устройство:



- варианты использования:

65. Счетчики: определение, основные параметры, классификация.

Счетчик - это цифровой автомат, реализованный на триггерах. Предназначен для счета входных импульсов и хранения их количества в виде двоичного числа

Основные параметры:

Модуль счета M – максимальное количество единичных импульсов, которое может быть сосчитано счетчиком. Счетчик обнуляется, когда приходит -ый импульс.

Шаг счета – приращение значения счетчика при приходе очередного импульса.

Направление счета – в сторону увеличения или уменьшения значений.

Классификация:

По модулю счета:

- Двоичные
- Двоично-десятичные
- С постоянным модулем счета
- С переменным модулем счета

По шагу счета:

1,2... K < M

По направлению счета:

- Суммирующие
- Вычитающие
- Реверсивные

По способу организации межразрядных связей:



Счетчики с последовательным переносом (асинхронные счетчики), в которых переключение триггеров разрядных схем осуществляется последовательно один за другим;

Счетчики с параллельным переносом (синхронные счетчики), в которых переключение всех триггеров разрядных схем осуществляется одновременно по сигналу синхронизации;

Счетчики с комбинированным последовательно-параллельным переносом, при котором используются различные комбинации способов переноса.

66. Счетчики: трехразрядный суммирующий двоичный счетчик на Т-триггерах с последовательным переносом, его таблица истинности, УГО, функциональная схема достоинства и недостатки.

Q0(t)	Q1(t)	Q0(t)			
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

  


+ счетчиков с последовательным переносом: простота схемы; наращивание разрядности осуществляется подключением нужного количества триггеров к выходу последнего триггера.

-: Сравнительно низкое быстродействие, т. к. триггеры последовательно срабатывают один за другим; из – за накопления временных сдвигов на выходах таких счетчиков могут появляться кратковременные ложные импульсы.


67. Счетчики: трехразрядный суммирующий двоичный счетчик на Т-триггерах с ускоренным переносом, его таблица истинности, УГО, функциональная схема достоинства и недостатки.

Таблица истинности:


Q0(t)	Q1(t)	Q0(t)			
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1

 

УГО

 

функциональная схема:

 


достоинства и недостатки:


- **Достоинства:**
 - Легок в построении
- **Недостатки**
 - Требуется шифратор и дешифратор

68. Синтез оптимальных счетчиков с требуемым модулем, шагом и направлением на D-триггерах.

МДНФ

 

 
$$\overline{abd} + \overline{abc} + acd \overline{bd} + b\overline{c} + \overline{abcd} \quad \overline{cd} + \overline{cd}$$



69. Быстрый синтез

С помощью преобразователя кодов

 

70. Основы алгоритмизации. Понятие алгоритма, свойства алгоритмов.

Алгоритм - это конечная последовательность правил по преобразованию исходных данных задачи в конечный результат

Свойства алгоритма

- **Дискретность.** Алгоритм-последовательность, состоящая из конечного числа команд. Вычислительный процесс должен быть разбит на последовательность отдельных шагов.
- **Понятность.** Алгоритм должен быть записан на языке исполнителя.

- Детерминированность. Алгоритм должен четко и понятно описывать вычислительный процесс.
- Результативность. Алгоритм применим к допустимым исходным данным, если с его помощью можно получить результат за конечное число шагов.
- Массовость. Применимость алгоритма к огромному множеству исходных данных.
- Корректность. Для всех допустимых исходных данных алгоритм позволяет получить правильный результат и ни для каких исходных данных не дает неправильный результат.
- Эффективность, надежность

71. Основы алгоритмизации. Понятие алгоритма, правила построения блок-схем.

Условие		Проверка значение выражение и разветвление алгоритма
Множественные условия		Проверка значение выражение и разветвление алгоритма на более, чем три ветви.
Границы цикла с предусловием или постусловием		Обозначает начало и конец цикла, где указываются условия цикла.
Цикл со счетчиком		Описывает начальное значение переменной, ее приращение и конечное значение
Соединитель		Нужен для соединения линий алгоритма при их разрыве или переходе на другую страницу
Комментарий		Применяется для описания набора блоков
Начало-конец (пуск-остановка)		Обозначает начало и конец программы или подпрограммы
Действие		Выполнение одной или нескольких операций
Ввод/вывод		Операции ввода или вывода данных
Предопределенный процесс		Вызов подпрограммы

72. Основы алгоритмизации. Алгоритм поиска максимума и минимума.

Минимум:
 $min=A[0]$
 $i=1$
 ПОКА ($i < n$)
 ЕСЛИ ($min < A[i]$) ТО
 $min=A[i]$
 $i=i+1$

73. Основы алгоритмизации. Принцип структурного программирования Дейкстры.

- Следует отказаться от использования оператора безусловного перехода.
- Любая программа строится на основе трех базовых конструкций: действие, условие, цикл.

- Базовые конструкции могут быть вложены друг друга в произвольной форме и неограниченном количестве.
- Повторяющиеся фрагменты желательно оформлять в виде подпрограмм.
- Логически законченные группы инструкций желательно объединять в блоки.
- Все перечисленные конструкции должны иметь один вход и один выход.
- Разработка программы ведется пошагово, используя метод «сверху-вниз».

74. Основы алгоритмизации. Алгоритм сортировки «Пузырек».

```
i=0
ПОКА (i<n)
  j=i+1
  ПОКА (j<n)
    ЕСЛИ (A[i]>A[j]) ТО //сортируем по возрастанию
      врем=A[i]
      A[i]=A[j]
      A[j]=врем
      j=j+1
    i=i+1
```

75. Основы алгоритмизации. Алгоритм быстрой сортировки Хоара.

Обобщенный алгоритм быстрой сортировки:

- Выбирается опорный элемент.
- Производится разделение массива:
 - Выбираются два индекса l и r в которые заносятся значения левой и правой границ массива.
 - Индекс l увеличивается пока l-ый элемент не будет больше или равен опорному.
 - Индекс r уменьшается пока r-ый элемент не будет меньше или равен опорному.
 - Если l равен r, то операция разделения закончена. Иначе возвращаемся к шагу 2.2.
- Рекурсивно упорядочиваются полученные в результате разделения подмассивы. База рекурсии – пустой массив или массив из одного элемента.

```
procedure Qsort(var x: array of integer;l,r:Integer) ;
var
  p,i,j,temp:Integer;
begin
  p:=x[(r - ((r - l) div 2))];
  i:=l;j:=r;
  while (i <= j) do
    begin
      while (x[i] < p) do inc(i);
      while (x[j] > p) do Dec(j);
      if (i <= j) then
        begin
          temp:= x[i];
          x[i] := x[j];
          x[j] := temp;
          inc(i);
          Dec(j);
        end;
      if (i < r) then qSort(x,i, r);
      if (l < j) then qSort(x,l, j);
    end;
end;
```

76. Основы алгоритмизации. Рекурсия – назначение, виды, примеры организации.

Рекурсией называется вызов функцией самой себя с некоторым изменением входных параметров. Главным условием для использования рекурсии в функциях является наличие базы рекурсии – то есть значения, которое зависит только от входного параметра и позволяет выйти из рекурсии. Еще одним ограничивающим фактором применения простой рекурсии является объем

специальной области памяти, где хранится контекст и адреса возврата при вызове функций. При большой глубине рекурсии эта память может быть переполнена, что приведет к ошибке выполнения программы.

Вид **хвостовая**(бесконечная)-для ее работы нужно, чтобы рекурсивный вызов был последним в теле рекурсивной ф-ции, и чтобы компилятор умели обнаруживать подобный вызов

77. Основы алгоритмизации. Проверка вводимых данных – типичные ошибки и методы борьбы с ними.

- Все операнды функций, имеющих ограничения на область допустимых значений (ОДЗ), должны в обязательном порядке проверяться на соответствие ОДЗ.
- Память данных и команд в современных ЭВМ в большинстве случаев не разделена и слабо защищена от попадания в чужую область памяти.
- Так, объявив массив на 5 элементов можно попытаться обратиться к 6, 10, -5 элементам попав в чужую область памяти и исказив как данные, так и программные коды.
- Аналогичные ошибки бывают при копировании данных:
- Запрос пользователю: Введите имя
- Скопировать в строку введенное имя
- При этом размер копируемой области памяти в большинстве случаев определяется длиной введенной строки, без учета размера строки получателя, что приведет к переполнению, если пользователь ввел очень большое имя.
- При любых операциях с массивами и памятью необходимо контролировать выход индексных переменных за границы.
- При копировании блоков памяти необходимо проверять как размер копируемого блока, так и размер области получателя выбирая минимальное из них или отказываясь от копирования при превышении допустимого объема.
- Как уже упоминалось знаковые и беззнаковые переменные это разная интерпретация одних и тех же значений разрядной сетки числа.
- Нельзя использовать в одном выражении знаковые и беззнаковые переменные, так как это может привести к непредсказуемой их интерпретации и ошибкам, как следствие того, что знаковое число воспринимается как большое беззнаковое и наоборот.
- Перед вычислениями знаковые и беззнаковые числа должны быть принудительно приведены к одной форме.